

Exercise 7

▶ Exercise 7-1 :

請設計一個除以20的除頻器。

(※請自己注意clock是正緣觸發或是負緣觸發)



- 以下兩種波形都屬於除以20的除頻器。

